

SEU NOME: \_\_\_\_\_

### AULA 11

Nesta aula vamos utilizar o módulo laser e um LDR. O laser ficará apontado para o LDR e um LED verde ficará aceso. Quando o laser for interrompido, o LED verde se apaga e o LED vermelho ascende.

### MÓDULO LASER

Veja a seguir o módulo que iremos utilizar.



Figura 1: módulo laser 5mW.

A ligação deste módulo é muito simples: você conecta o positivo no 3,3V e o negativo no GND, como na Figura 2.

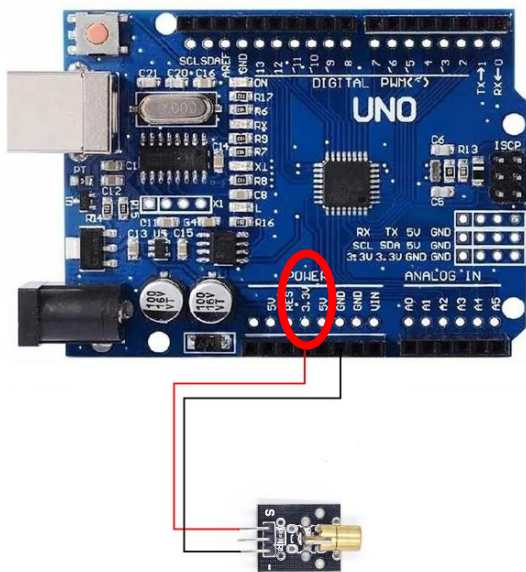


Figura 2: ligação do módulo laser no Arduino®. Atenção para a ligação: vamos conectar em 3,3 V, não é o tradicional 5V.

O módulo funciona de forma muito simples: basta conectar na alimentação. Você vai deixá-lo ligado enquanto estiver o Arduino estiver conectado ao computador.

### O RESTANTE DO CIRCUITO

Para continuar, confira a lista de materiais:

- Kit básico (Arduino UNO, base, cabo, fios e placa de ensaio)
- Jumpers MF (ver com o professor)
- Módulo laser (ver com o professor)
- Três resistores de 330 Ohm (ver com o professor)
- LDR (disponível no seu kit)
- Um LED vermelho (disponível no seu kit)
- Um LED verde (disponível no seu kit)

Observe na Figura 3 como ficará a montagem do circuito.

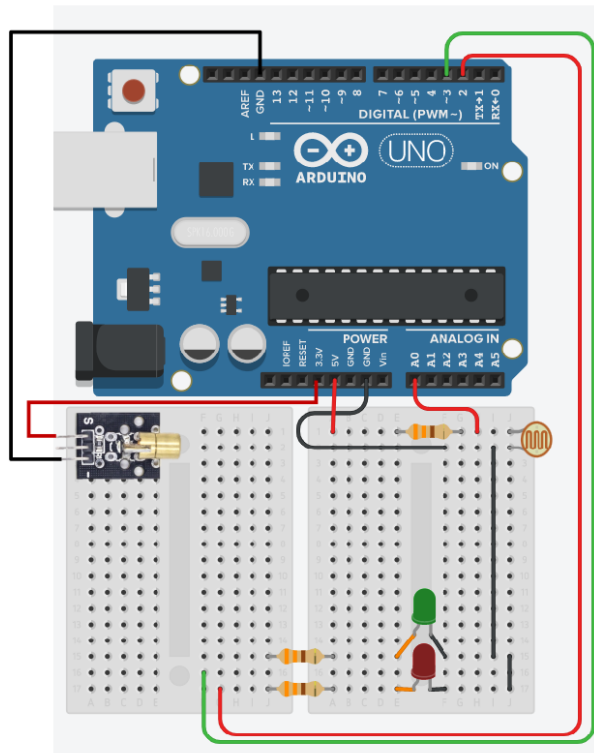


Figura 3: montagem do circuito

Note que

- Todos os resistores são iguais.
- O LED vermelho está conectado na porta digital 2.
- O LED verde está conectado na porta digital 3.
- O 5V chega em um dos resistores; o outro terminal do resistor está conectado ao LDR e à porta analógica A0.
- O outro terminal do LDR está conectado ao GND, assim como os dois outros LEDs.

### FUNCIONAMENTO ESPERADO

O funcionamento esperado para este circuito é o seguinte: quando o laser estiver alinhado com o LDR, iluminando-o, então o LED verde ascende; se alguma coisa interromper a passagem do laser, como um dedo ou qualquer outro objeto, o LED vermelho deverá acender.

Tente imaginar alguma aplicação para isso? Temos muitas, e uma delas são as esteiras de caixa de supermercado, porém lá eles usam "luz" infravermelha e um detector diferente do LDR.

O código se encontra na máquina seguinte, mas você deve ser encorajado a modificá-lo ou mesmo fazer outro do zero. Vamos discutir como o código atua.

### ENTENDENDO O CÓDIGO

Primeiramente, declaramos as portas a serem usadas através de variáveis. Como o LDR vai conectado na porta digital A0, então é assim que declaramos:

```
int LDR = A0;
```

É interessante notar que a porta A0 corresponde ao número 14, como se fosse uma outra porta digital, portanto poderíamos ter escrito

```
int LDR = 14;
```

## PROFESSOR DANILO

ROBÓTICA – 8º ANO – 29/06/2022

Como o LED vermelho está na porta digital 2 e o verde está na porta digital 3, declaramos outras duas variáveis com tais informações:

```
int vermelho = 2, verde = 3;
```

Vamos para as configurações: precisamos iniciar a comunicação serial e declarar as portas digitais a serem usadas como saídas. Note que não precisamos declarar as portas analógicas no setup, pois portas analógicas, no Arduino UNO, são apenas portas de saída.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(vermelho, OUTPUT);  
  pinMode(verde, OUTPUT);  
}
```

Vamos ao programa: a primeira linha dentro do loop é para imprimir no monitor serial o valor lido pelo Arduino. Nos testes que o professor fez em casa, quando o laser ilumina o LDR, o valor lido e mostrado no monitor serial foi de 830; já com um obstáculo na frente, foi de 996. Como a média destes números é 913, então este foi o valor escolhido para que, se a leitura do LDR for maior, o LED vermelho liga, caso contrário, o LED verde é que ficará ligado.

É exatamente isso que este código faz. Confira:

```
void loop() {  
  Serial.println(analogRead(LDR));  
  delay(500);  
  if(analogRead(LDR) > 913){  
    digitalWrite(vermelho, HIGH);  
    digitalWrite(verde, LOW);  
  }  
  else{  
    digitalWrite(vermelho, LOW);  
    digitalWrite(verde, HIGH);  
  }  
}
```

Para o seu programa ser executado mais rápido, mude o valor dentro da função `delay(500)`.



CONFIRA O CÓDIGO NA  
COLUNA AO LADO

Para facilitar a cópia, o código começa na coluna ao lado.

```
int LDR = A0;  
int vermelho = 2, verde = 3;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(vermelho, OUTPUT);  
  pinMode(verde, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println(analogRead(LDR));  
  delay(500);  
  if(analogRead(LDR) > 878){  
    digitalWrite(vermelho, HIGH);  
    digitalWrite(verde, LOW);  
  }  
  else{  
    digitalWrite(vermelho, LOW);  
    digitalWrite(verde, HIGH);  
  }  
}
```